 


# Les représentations graphiques du séquentiel

## I) Le séquentiel simple (diagramme d'évolution) avec équations de récurrence

État présent		État futur	
Q1	Q0	Q1+	Q0+
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0



Équations de récurrence :


$$Q_1^+ = Q_1 \oplus \bar{Q}_0$$

$$Q_0^+ = \bar{Q}_0$$

```

ENTITY cmpt IS PORT (
  clk: IN BIT;
  q0,q1: INOUT BIT);
END cmpt;
ARCHITECTURE acmpt OF cmpt IS
BEGIN
  cmpt1 : PROCESS (clk) BEGIN
    IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
      q0 <= NOT q0;
      q1 <= q0 XOR q1;
    END IF;
  END PROCESS;
END acmpt;

```

 

## II) Le séquentiel simple (diagramme d'évolution) sans équations de récurrence

```


ENTITY demo IS PORT(
  clock : IN BIT;
  q : INOUT BIT_VECTOR(0 TO 1));
END demo;

ARCHITECTURE mydemo OF demo IS
BEGIN
  PROCESS(clock) BEGIN
    IF clock'EVENT AND clock='1' THEN
      CASE q IS --style case when
        WHEN "00" => q <="01";
        WHEN "01" => q <="10";
        WHEN "10" => q <="11";
        WHEN OTHERS => q <="00" ;
      END CASE;
    END IF;
  END PROCESS;
END mydemo;

```

En cours : montrer comment on programme un compteur en VHDL
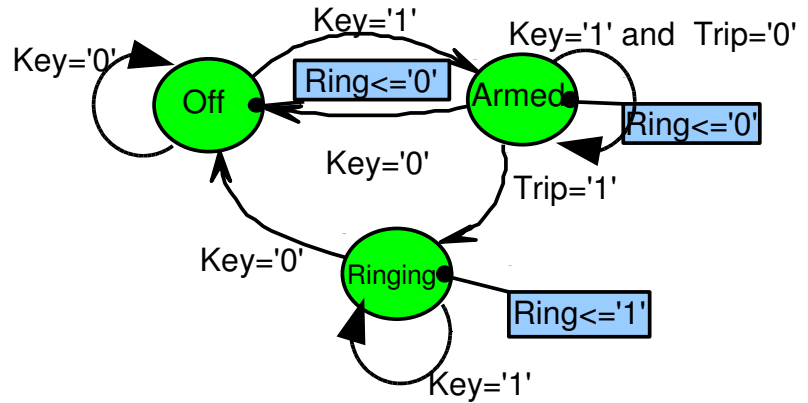
### III) Le séquentiel plus complexe : laisser le compilateur faire le travail du codage





```
ENTITY Alarm IS
  PORT(
    clock,Key,Trip :IN BIT;
    Ring :OUT BIT
  );
END Alarm;

ARCHITECTURE ar OF Alarm IS
  TYPE typetat IS (Armed, Off, Ringing);
  SIGNAL etat : typetat;
  BEGIN
    PROCESS (clock,etat) BEGIN -- partie séquentielle
      IF Clock ='1' AND Clock'EVENT THEN
        CASE etat IS
          WHEN Off => IF key ='1' THEN etat <= Armed;
                       ELSE etat <= Off;
          END IF;
          WHEN Armed => IF Key = '0' THEN
                        etat <= Off;
                        ELSIF Trip ='1' THEN
                        etat <= Ringing;
                        ELSE etat <= Armed;
          END IF;
          WHEN Ringing => IF Key ='0' THEN
                          etat <= Off;
                          ELSE etat <= Ringing;
          END IF;
        END CASE;
      END IF;
      IF etat=Ringing THEN -- partie combinatoire
        Ring<='1';
      ELSE Ring <='0';
      ENDIF
    END PROCESS;
  END ar;
```

En cours : montrer comment programmer ce réveil avec équations de récurrences en VHDL

## IV) Les graphes d'états

  

$$AC1 = x3.e4+x4.e3$$

$$AC2 = x1.e1$$

$$AC3 = x2.e2$$

$$AC4 = x1./e1$$

$$D1 = e1+/e1=1$$

$$D2 = e2$$

$$D3 = e4$$

$$D4 = e3$$

$$x1^+ = x3.e4+x4.e3 + \text{Init}$$

$$x2^+ = (x1.e1+x2./e2)./ \text{Init}$$

$$x3^+ = (x2.e2+x3./e4)./ \text{Init}$$

$$x4^+ = (x1./e1+x4./e3)./ \text{Init}$$

Équations de sorties

$$a1 = x1 \quad a2 = x1$$

$$a3 = x3 + x4$$

$$a4 = x2$$

On supprime les oreilles de Mickey

-- sans initialisation

BEGIN

PROCESS (clock) BEGIN

IF clock'EVENT AND clock='1' THEN

CASE etat IS

WHEN Off => IF key ='1' THEN etat <= Armed;

ELSE etat <= Off;

END IF;

....

END CASE;

END IF;

END PROCESS;

....

-- avec initialisation synchrone

BEGIN

PROCESS (clock) BEGIN

IF clock'EVENT AND clock='1' THEN

IF Init='1' THEN etat <=Off; --initialisation synchrone

ELSE

CASE etat IS

WHEN Off => IF key ='1' THEN etat <= Armed;

ELSE etat <= Off;

END IF;

....

END CASE;


END IF

END IF;

END PROCESS;
 
## V) Assembler des composants

On utilise un seul fichier avec des composants et des port map.




```
ENTITY Fct IS
PORT(e0,e1,e2 : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END Fct;

ARCHITECTURE truc OF Fct IS
COMPONENT et
PORT(e0,e1 : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END COMPONENT;
COMPONENT ou
PORT(e0,e1 : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END COMPONENT;
COMPONENT inverseur
PORT(e : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END COMPONENT;
SIGNAL e0e1,e2bar : BIT;
BEGIN
i1:et PORT MAP(e0=>e0,e1=>e1,s=>e0e1);
i2:inverseur PORT MAP(e=>e2,s=>e2bar);
i3:ou PORT MAP(e0=>e0e1,e1=>e2bar,s=>s);
END truc;

ENTITY et IS
PORT(e0,e1 : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END et;
ARCHITECTURE aet OF et IS
BEGIN
s<=e0 AND e1;
END aet;
ENTITY ou IS
PORT(e0,e1 : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END ou;
ARCHITECTURE aou OF ou IS
BEGIN
s<=e0 OR e1;
END aou;
ENTITY inverseur IS
PORT(e : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END inverseur;
ARCHITECTURE ainv OF inverseur IS
BEGIN
s<= NOT e;
END ainv;
```

 On utilise deux fichiers ou plus avec des composants et des port map. Le fichier décrivant les composants est appelé librairie.



### top.vhd

```
LIBRARY portes; --portes.vhd
USE work.mesportes.ALL;

ENTITY Fct IS
PORT(e0,e1,e2 : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END Fct;

ARCHITECTURE truc OF Fct IS
SIGNAL e0e1,e2bar : BIT;
BEGIN
i1:et PORT MAP(e0=>e0,e1=>e1,s=>e0e1);
i2:inverseur PORT MAP(e=>e2,s=>e2bar);
i3:ou PORT MAP(e0=>e0e1,e1=>e2bar,s=>s);
END truc;
```

### portes.vhd

```
PACKAGE mesportes IS
COMPONENT et
PORT(e0,e1 : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END COMPONENT;
COMPONENT ou
PORT(e0,e1 : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END COMPONENT;
COMPONENT inverseur
PORT(e : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END COMPONENT;
end mesportes;
ENTITY et IS
PORT(e0,e1 : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END et;
ARCHITECTURE aet OF et IS
BEGIN
s<=e0 AND e1;
END aet;
ENTITY ou IS
PORT(e0,e1 : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END ou;
ARCHITECTURE aou OF ou IS
BEGIN
s<=e0 OR e1;
END aou;
ENTITY inverseur IS
PORT(e : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END inverseur;
ARCHITECTURE ainvs OF inverseur IS
BEGIN
s<= NOT e;
END ainvs;
```

## VI) Le codage des états

La programmation des états nécessite une déclaration symbolique comme on l'a vu dans le cas du réveil :

```
TYPE typetat IS (Armed, Off, Ringing); -- dans architecture
SIGNAL etat : typetat;
```

Quand la synthèse sera demandée plusieurs solutions peuvent se présenter suivant le codage des états. Une telle déclaration débouchera sur un codage Armed=00, Off=01 et Ringing=10.

On peut modifier ce codage à l'aide de deux attributs différents : `enum_encoding` et `state_encoding`. `Enum_encoding` est normalisé par le standard IEEE 1076.6.

```
type state is (s0,s1,s2,s3);
attribute enum_encoding of state:type is "00 01 10 11";
```

La directive `state_encoding` spécifie la nature du code interne pour les valeurs d'un type énuméré.

```
attribute state_encoding of type-name:type is value;
```

Les valeurs légales de la directive `state_encoding` sont `sequential`, `one_hot_zero`, `one_hot_one`, and `gray`.

sequential: on code en binaire au fur et à mesure de l'énumération avec autant de bits que nécessaire.


one\_hot\_zero: on code la première valeur par zéro, puis le reste en utilisant à chaque fois un seul un : N états nécessiteront donc N-1 bits.

one\_hot\_one: idem à `one_hot_zero` sauf que l'on n'utilise pas le code zéro. N états nécessiteront donc N bits.



Gray: les états suivent un code GRAY.

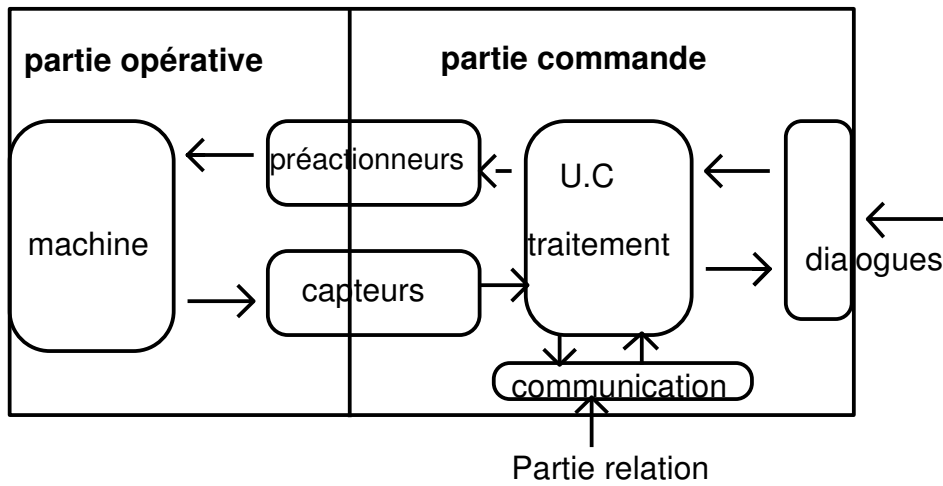Exemples:

```
type state is (s0,s1,s2,s3);
attribute state_encoding of state:type
is one_hot_zero;
type s is (s0,s1,s2,s3);
attribute state_encoding of s:type is gray;
```



**Les règles de syntaxe**

 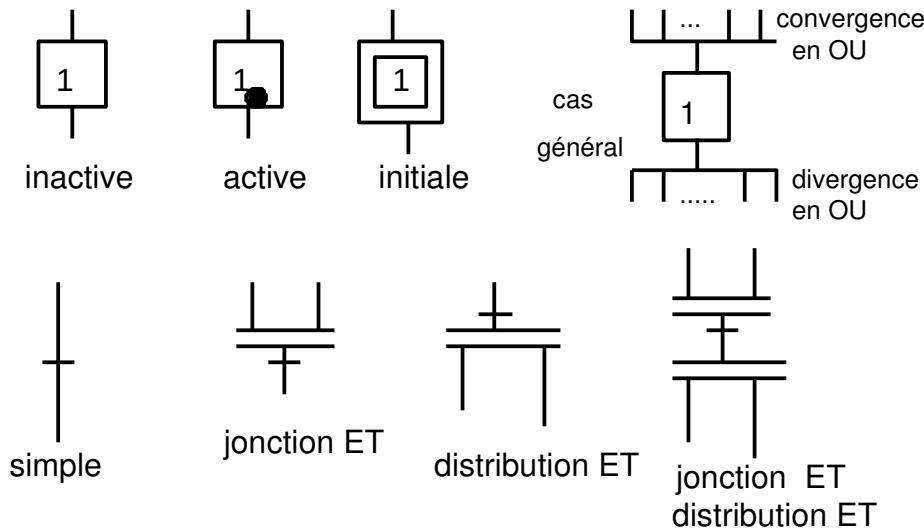

Les équations de récurrences du GRAFCET :

$$\begin{aligned}
 x1+ &= x3.x5.e4+x1./e1+I \\
 x2+ &= (x1.e1+x2./e2)./I \\
 x3+ &= (x2e2+x5e4x3)./I \\
 x4+ &= (x1e1+e3x4)./I \\
 x5+ &= (x4e3+x3e4x5)./I
 \end{aligned}$$

