

Corrections des TDs MCENL1 (2011/2012)

Solution exo1 TD1

La droite de la table de vérité est la somme binaire des 3 entrées :

r	b	a	rn0	s
e(2)	e(1)	e(0)	s(1)	s(0)
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

```
ENTITY adder IS PORT(  
  e : in BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0); -- 3 entrées  
  s : out BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0));  
  -- 2 sorties  
END demo;  
ARCITECTURE aAdder of adder IS BEGIN  
  With e select  
    s <= "00" WHEN "000",  
         "01" WHEN "001",  
         "01" WHEN "010",  
         "10" WHEN "011",  
         "01" WHEN "100",  
         "10" WHEN "101",  
         "10" WHEN "110",  
         "11" WHEN OTHERS;  
END aAdder;
```

Solution exo2 TD1

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY adder IS PORT(  
  e : in std_logic_VECTOR(2 DOWNT0 0); -- 3 entrées  
  s : out std_logic_VECTOR(1 DOWNT0 0)); -- 2 sorties  
END demo;  
ARCITECTURE aAdder of adder IS BEGIN  
  With e select  
    s <= "00" WHEN "000",  
         "01" WHEN "001",  
         "01" WHEN "010",  
         "10" WHEN "011",  
         "01" WHEN "100",  
         "10" WHEN "101",  
         "10" WHEN "110",  
         "11" WHEN OTHERS;  
END aAdder;
```

Solution exo3 TD1

Utiliser la symétrie du code Gray pour le retrouver sur 3 bits

```
1  -- compteur Gray  
2  ENTITY cmptGray IS PORT (  
3  clock: IN BIT;  
4  q : OUT BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0)); --conforme aux conseils Xilinx  
5  END cmptGray;  
6  ARCHITECTURE mydemo OF cmptGray IS  
7  SIGNAL s_q : BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0);  
8  BEGIN  
9  PROCESS(clock) BEGIN  
10     IF clock'EVENT AND clock='1' THEN  
11     CASE s_q IS --style case when
```

```

12         WHEN "000" => s_q <="001";
13         WHEN "001" => s_q <="011";
14         WHEN "011" => s_q <="010";
15         WHEN "010" => s_q <="110";
16         WHEN "110" => s_q <="111";
17         WHEN "111" => s_q <="101";
18         WHEN "101" => s_q <="100";
19         WHEN OTHERS => s_q <="000";
20     END CASE;
21 END IF;
22 END PROCESS;
23 q <= s_q;
24 END mydemo;

```

Solution exo1 TD2

Il possède 2^n états. Pour $n=16$ cela fait 65536 états donc autant de lignes dans votre compteur.

Solution exo2 TD2

Il y a une toute petite subtilité dans cet exercice car le poids 0 est déjà divisé par 2. Donc le poids 1 par 4 et le poids n par 2^{n+1} . Comme on veut une division par 32768= 2^{15} , il nous faut un poids de 14, d'où le programme ci-dessous :

```

1  -- compteur Gray
2  entity lent is
3      port(horloge : in std_logic;
4            h_lente : out std_logic);
5  end lent;
6
7  architecture alent of lent is
8      signal compteur : std_logic_vector(14 downto 0);
9      begin
10     --division de l'horloge par 32768
11     process(horloge) begin
12         if(horloge'event and horloge='1') then
13             compteur <= compteur + 1;
14         end if;
15     end process;
16     h_lente <= compteur(14);
17 end alent;

```

Solution exo3 TD2

Voici la solution asynchrone :

```

1  PROCESS(clk, raz, set) BEGIN
2      IF raz='1' THEN
3          q<=(OTHERS=>'0');
4      ELSIF set='1' THEN
5          q<=(OTHERS=>'1');
6      ELSIF clk'event and clk='1' THEN
7          q<=std_logic_vector(unsigned(q)+1);
8      END IF;
9  END PROCESS;

```

et le compteur qui compte jusqu'à 24 (compris) sur 5 bits donc :

```

1  PROCESS(clk, raz, set) BEGIN
2      IF raz='1' THEN
3          q<=(OTHERS=>'0');
4      ELSIF set='1' THEN
5          q<=(OTHERS=>'1');
6      ELSIF clk'event and clk='1' THEN
7          IF unsigned(q) <25 then
8              q<=std_logic_vector(unsigned(q)+1);

```

```

9      ELSE
10     q<=(OTHERS=>'0');
11     END IF;
12     END IF;
13     END PROCESS;

```

Solution exo4 VGA TD2

- 1°) $f_h = 25 \text{ Mhz} \Rightarrow T_h = 40 \text{ ns}$
- 2°) Nb compteur pour 25,6 us : $25,6 \text{ us} / 40 \text{ ns} = 640$
- 3°) Nb compteur pour 0,64 us : $0,64 \text{ us} / 40 \text{ ns} = 16$
- Période 31,75 us / 40 ns = 793,75 arrondi à 800 donc XXX=799
- Durée de la valeur 0 3,8 us soit 95
- Donc en horizontal :
- 0 <----->639 <--->655 (639+16) <-->750(655+95)<--->799
- donc ZZZ=654 et TTT=751 (car comparaisons strictes)
- 4°) Période verticale : $T_v = 40 \text{ ns} \times 800 = 32 \text{ us}$
- 5°) Le signal doit être périodique à 16,6 ms soit un compteur 518,75 arrondi à 520 donc YYY=519
- 480 lignes durée $480 \times 32 \text{ us} = 15,36 \text{ ms}$ (au lieu de 15,24 ms)
- 6°) Le temps de 0,35 ms est réalisé par comptage $0,35\text{ms}/32 \text{ us} = 11$
- 7°) Durée de la valeur 0 pendant 64 us est réalisée avec comptage de 2
- 0 <----->479 <----->490 (479+11) <----->492 (490+2)<----->519
- donc UUU=489 et VVV=493 (car comparaisons strictes).

Pour votre information, les valeurs typiques que j'utilise en projet sont :
 XXX=799, ZZZ=658, TTT=756, et YYY=524, UUU=492, VVV=495


```

-- Horiz_sync -----
-- H_count      0          640          659          755          799
-- Vert_sync    -----
-- V_count      0          480          493-494          524

```

Solution exo5 TD2

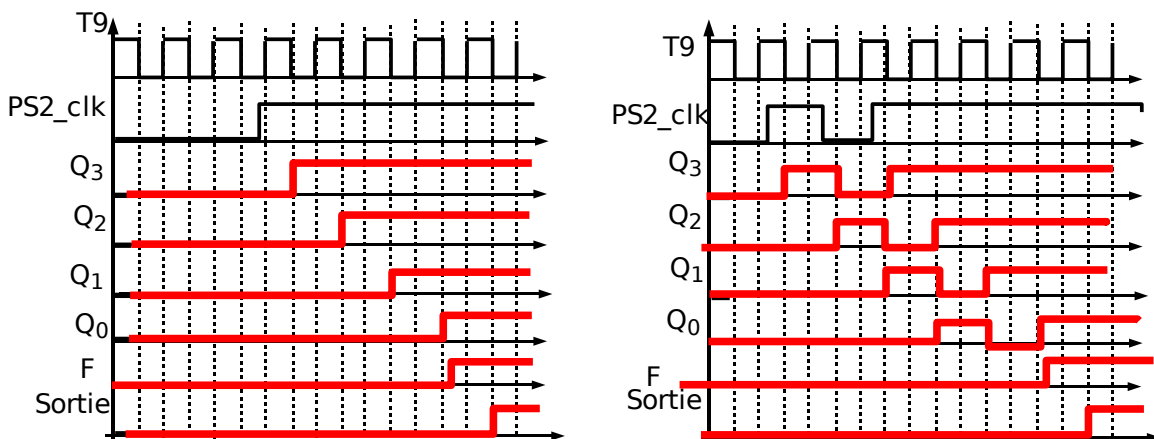
Cette correction correspond au schéma original avec registre à décalage sur front descendant.



Remarquez le décalage des signaux, caractéristique des registres à décalage.

Solution exo1 TD3

1°)

 

Certains aspects

de cet automate demandent réflexion.

2°) Les méthodes d'optimisation du codage d'états ne sont pas enseignées (Huffman). Mais il existe une méthode heuristique pour coder les états qui consiste à mettre le plus de zéros possible sur les états qui ont beaucoup de flèches de transitions qui s'y terminent. On peut constater qu'un codage en binaire naturel à partir de l'état de gauche sur la figure ci-dessus convient très bien (c'est un pur hasard). L'état s0 de gauche est codé "000" et cela tombe bien c'est celui qui a plus de flèches qui y arrivent (6 en tout)

Solution exo2 TD3

1°)

État présent s1 s0	Condition e0 e1 Init	État futur s1+ s0+
0 0	0 X 0	0 0
0 0	1 X 0	0 1
0 1	X 0 0	0 1
0 1	X 1 0	1 0
1 0	0 X 0	1 0
1 0	1 X 0	0 0
1 1	X X X	0 0

$$2^{\circ}) \quad s_0^{futur} = \bar{s} \cdot \bar{s}_0 \cdot e_0 \cdot \overline{Init} + \bar{s} \cdot s_0 \cdot e_1 \cdot \overline{Init}$$

$$s_1^{futur} = s \cdot \bar{s}_0 \cdot \bar{e}_0 \cdot \overline{Init} + \bar{s} \cdot s_0 \cdot e_1 \cdot \overline{Init}$$

3°) la sortie est s0 => pas d'équation de sortie (ou s=s0 donc 1 fil sans porte).

Solution exo1 TD4

```

1      -- Xilinx specific
2      library IEEE;
3      use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4      library unisim;
5      use unisim.vcomponents.all;
6      ENTITY transcodeur IS PORT(
7          e : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); -- 4 entrées
8          s : out STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)); -- 7 sorties

```

```

9      END transcodeur;
10     ARCHITECTURE atranscodeur OF transcodeur IS BEGIN
11     i1 : LUT4 -- segment a
12         generic map (INIT => X"D7ED")
13         port map( I0 => e(0),
14                   I1 => e(1),
15                   I2 => e(2),
16                   I3 => e(3),
17                   0 => s(0) );
18     i2 : LUT4 -- segment b
19         generic map (INIT => X"279F")
20         port map( I0 => e(0),
21                   I1 => e(1),
22                   I2 => e(2),
23                   I3 => e(3),
24                   0 => s(1) );
25     i3 : LUT4 -- segment c
26         generic map (INIT => X"2FFB")
27         port map( I0 => e(0),
28                   I1 => e(1),
29                   I2 => e(2),
30                   I3 => e(3),
31                   0 => s(2) );
32     i4 : LUT4 -- segment d
33         generic map (INIT => X"7B6D")
34         port map( I0 => e(0),
35                   I1 => e(1),
36                   I2 => e(2),
37                   I3 => e(3),
38                   0 => s(3) );
39     i5 : LUT4 -- segment e
40         generic map (INIT => X"FD45")
41         port map( I0 => e(0),
42                   I1 => e(1),
43                   I2 => e(2),
44                   I3 => e(3),
45                   0 => s(4) );
46     i6 : LUT4 -- segment f
47         generic map (INIT => X"DF71")
48         port map( I0 => e(0),
49                   I1 => e(1),
50                   I2 => e(2),
51                   I3 => e(3),
52                   0 => s(5) );
53     i7 : LUT4 -- segment a
54         generic map (INIT => X"EFFC")
55         port map( I0 => e(0),
56                   I1 => e(1),
57                   I2 => e(2),
58                   I3 => e(3),
59                   0 => s(6) );
60     end atranscodeur;

```

Solution exo2 TD4

```

1      library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3      entity top is port (
4          clk_50Mhz : in std_logic;
5          aff : out std_logic_vector(3 downto 0);
6          s_7segs : out std_logic_vector(6 downto 0));
7      end top;
8      architecture atop of top is

```

```

9      component rams_21a is
10         port (clk : in std_logic;
11              en  : in std_logic;
12              addr : in std_logic_vector(3 downto 0);
13              data : out std_logic_vector(7 downto 0));
14     end component;
15     component div is
16     port( clk_50Mhz : in std_logic;
17          clk_slow  : out std_logic);
18     end component;
19     component cmpt4bits is
20     port( clk,en : in std_logic;
21          q  : out std_logic_vector(3 downto 0));
22     end component;
23     signal s_clk_slow, s_d : std_logic;
24     signal s_addr : std_logic_vector(3 downto 0);
25     signal sig_7segs : std_logic_vector(6 downto 0);
26     begin
27         i1 : div port map(clk_50Mhz => clk_50Mhz,clk_slow => s_clk_slow);
28         i2 : cmpt4bits port map(clk => s_clk_slow,q => s_addr,en => '1');
29         i3 : rams_21a port map(clk => clk_50Mhz,addr => s_addr,
30                               data(6 downto 0) => sig_7segs, data(7) => s_d, en => '1');
31         s_7segs <= not sig_7segs; -- remove the not if segment display with '1'
32         aff(0) <='0';
33         aff(1) <='1';
34         aff(2) <='1';
35         aff(3) <='1';
36     end atop;
37
38     --ROM With Registered Output VHDL Coding Example One
39     --
40     -- ROMs Using Block RAM Resources.
41     -- VHDL code for a ROM with registered output (template 1)
42     --
43     library ieee;
44     use ieee.std_logic_1164.all;
45     use ieee.std_logic_unsigned.all;
46     entity rams_21a is
47         port (clk : in std_logic;
48              en  : in std_logic;
49              addr : in std_logic_vector(3 downto 0);
50              data : out std_logic_vector(7 downto 0));
51     end rams_21a;
52     architecture syn of rams_21a is
53         type rom_type is array (0 to 15) of std_logic_vector (7 downto 0);
54         -- transcodage hexadécimal affiche 0 à F
55         signal ROM : rom_type:= (X"3F", X"06", X"5B", X"4F", X"66", X"6D",
56                                X"7D",X"07", X"7F", X"6F", X"77", X"7C", X"39", X"5E", X"79", X"71");
57     begin
58         process (clk)
59             begin
60                 if (clk'event and clk = '1') then
61                     if (en = '1') then
62                         data <= ROM(conv_integer(addr));
63                     end if;
64                 end if;
65             end process;
66     end syn;
67
68     library ieee;
69     use ieee.std_logic_1164.all;
70     use ieee.std_logic_unsigned.all;
71     entity div is
72         port( clk_50Mhz : in std_logic;

```

```

73         clk_slow : out std_logic);
74     end div;
75     architecture adiv of div is
76     signal cmpt : std_logic_vector(23 downto 0);
77     begin
78         process(clk_50MHz) begin
79             if rising_edge(clk_50MHz) then
80                 cmpt <= cmpt + 1;
81             end if;
82         end process;
83         clk_slow <= cmpt(23);
84     end adiv;
85
86     library ieee;
87     use ieee.std_logic_1164.all;
88     use ieee.std_logic_arith.all;
89     use ieee.std_logic_unsigned.all;
90     entity cmpt4bits is
91     port( clk,en : in std_logic;
92          q : out std_logic_vector(3 downto 0));
93     end cmpt4bits;
94     architecture acmpt4bits of cmpt4bits is
95     signal s_q : std_logic_vector(3 downto 0);
96     begin
97         process(clk) begin
98             if rising_edge(clk) then
99                 if en = '1' then
100                    s_q <= s_q + 1;
101                end if;
102            end if;
103        end process;
104        q <= s_q;
105    end acmpt4bits;

```

Solution exo 1 TD5

1°) Le programme donné recopie les interrupteurs sur les segments.
Le programme demandé est :

```

1     ;;; Sortie sur deux digits
2     constant MAX, 255
3     namereg s0,i
4     NAMEREG s1, octet_lsb
5     NAMEREG s3, s7seg ; rename register s3 as "s7seg"
6     NAMEREG s4, Aff
7     debut:
8         ; initialisation RAM : table de conversion
9         LOAD s0,01
10        STORE s0,00
11        LOAD s0,4F
12        STORE s0,01
13        LOAD s0,12
14        STORE s0,02
15        LOAD s0,06
16        STORE s0,03
17        LOAD s0,4C
18        STORE s0,04
19        LOAD s0,24
20        STORE s0,05
21        LOAD s0,20
22        STORE s0,06
23        LOAD s0,0F

```

```

24         STORE s0,07
25         LOAD s0,00
26         STORE s0,08
27         LOAD s0,04
28         STORE s0,09
29         LOAD s0,08
30         STORE s0,0A
31         LOAD s0,60
32         STORE s0,0B
33         LOAD s0,31
34         STORE s0,0C
35         LOAD s0,42
36         STORE s0,0D
37         LOAD s0,30
38         STORE s0,0E
39         LOAD s0,38
40         STORE s0,0F
41     boucle:
42         ;entree des 8 bits
43         INPUT octet_lsb,0
44         AND octet_lsb,0F
45         ;conversion par RAM
46         FETCH s7seg,(octet_lsb)
47         ;sortie 7 segs
48         OUTPUT s7seg,0
49         CALL wait
50         JUMP boucle
51     wait:
52         LOAD i,MAX
53     loop:  SUB i,01
54         JUMP NZ,loop
55         RETURN

```

2°) Voici une correction dans laquelle il manque le port d'entrée. Le port de sortie est réalisé par un process.

```

1     library ieee;
2     use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3     entity tp10exo1 is
4     port (
5         clk,reset : in std_logic;
6         entrees : in std_logic_vector(7 downto 0);
7         sorties : out std_logic_vector(7 downto 0)
8     );
9     end tp10exo1;
10
11     architecture atp10 of tp10exo1 is
12     component kcpsm3
13     Port (
14         address : out std_logic_vector(9 downto 0);
15         instruction : in std_logic_vector(17 downto 0);
16         port_id : out std_logic_vector(7 downto 0);
17         write_strobe : out std_logic;
18         out_port : out std_logic_vector(7 downto 0);
19         read_strobe : out std_logic;
20         in_port : in std_logic_vector(7 downto 0);
21         interrupt : in std_logic;
22         interrupt_ack : out std_logic;
23         reset : in std_logic;
24         clk : in std_logic);
25     end component;
26     component mpu_rom
27     Port (
28         address : in std_logic_vector(9 downto 0);
29         instruction : out std_logic_vector(17 downto 0);

```

```

28         clk : in std_logic);
29     end component;
30
31     signal s_sorties, s_sorties2: std_logic_vector(7 downto 0);
32     signal s_write_strobe : std_logic;
33     signal s_address : std_logic_vector(9 downto 0);
34     signal s_instruction : std_logic_vector(17 downto 0);
35     begin
36         i1:kcpsm3 port map(address => s_address,
37             instruction => s_instruction,
38             port_id => open,
39             in_port => entrees,
40             out_port => s_sorties,
41             read_strobe => open,
42             write_strobe => s_write_strobe,
43             interrupt =>'0',
44             interrupt_ack => open,
45             reset => reset,
46             clk => clk);
47         i2: mpu_rom port map(address => s_address,
48             instruction => s_instruction,
49             clk => clk);
50     -- mémorisation sorties = port de sortie
51
52     process(clk) begin
53         if rising_edge(clk) then
54             if s_write_strobe = '1' then
55                 s_sorties2 <= s_sorties;
56             end if;
57         end if;
58     end process;
59     sorties <= s_sorties2;
60 end atp10;

```

Solution exo 2 TD5

```

1     constant MAX, 60
2     NAMEREG s0, nb
3     NAMEREG s1, i
4     NAMEREG s2, j
5     NAMEREG s3, sortie
6     NAMEREG s4, k
7
8     debut :
9     ; initialisation RAM : table de conversion
10    LOAD s0,01
11    STORE s0,00
12    LOAD s0,02
13    STORE s0,01
14    LOAD s0,04
15    STORE s0,02
16    LOAD s0,08
17    STORE s0,03
18    LOAD s0,10
19    STORE s0,04
20    LOAD s0,20
21    STORE s0,05
22    LOAD s0,40
23    STORE s0,06
24    LOAD s0,80
25    STORE s0,07
26    LOAD s0,40

```

```

27     STORE s0,08
28     LOAD s0,20
29     STORE s0,09
30     LOAD s0,10
31     STORE s0,0A
32     LOAD s0,08
33     STORE s0,0B
34     LOAD s0,04
35     STORE s0,0C
36     LOAD s0,02
37     STORE s0,0D
38     LOAD s0,01
39     STORE s0,0E
40     LOAD s0,00
41     STORE s0,0F
42     ;de la boucle 16 fois
43     init_1:
44         LOAD nb,0F
45     boucle:
46         FETCH sortie,(nb) ; conversion
47         OUTPUT sortie,0
48         CALL wait
49         SUB nb,01
50         JUMP NZ, boucle
51         JUMP init_1
52     wait:
53         LOAD i,MAX
54     loop:
55         LOAD j,MAX
56     loop_1:
57         LOAD k,MAX
58     loop_2:
59         SUB k,01
60         JUMP NZ, loop_2
61         SUB j,01
62         JUMP NZ, loop_1
63         SUB i,01
64         JUMP NZ,loop
65     RETURN

```